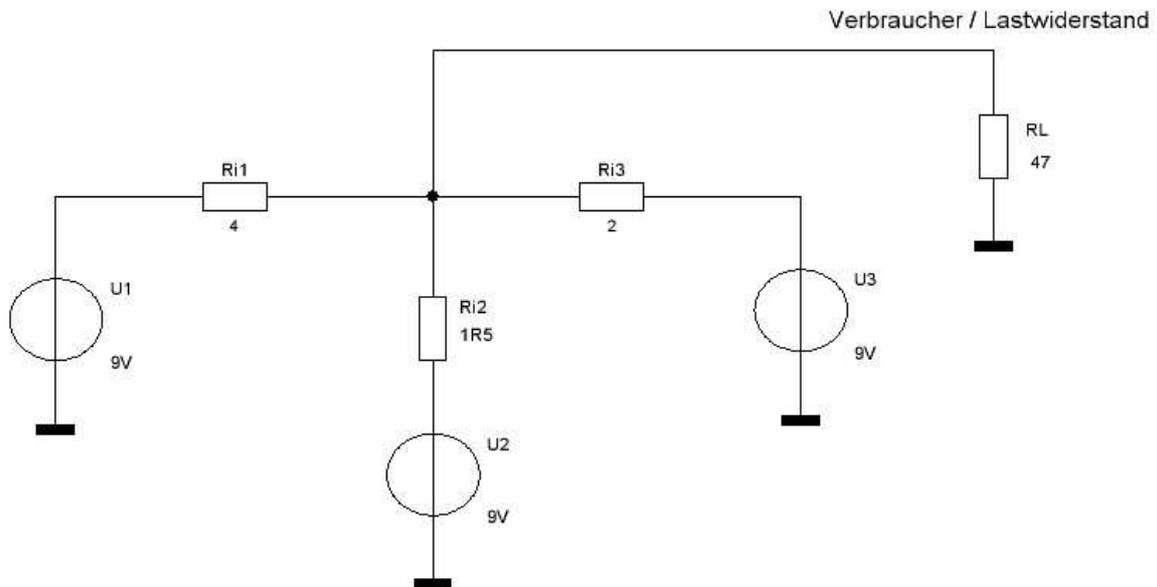


Aufgabe 4:

Parallelschaltung dreier 9V-Block-Zellen



- Welcher Spannungswert stellt sich am Lastwiderstand R_L ein?
- Welche Verlustleistung P wird im Verbraucher umgesetzt?

Anmerkung: Es ist jedem selbst überlassen, für welches Berechnungsverfahren man sich entscheidet.

Lösung: a) $U = 8,87 \text{ V}$; b) $P = 1,67 \text{ W}$